

## Logic gate truth table

And

x	y	output
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0	0	0

true

OR

x	y	output
1	0	1
0	1	1
1	1	1
0	0	0